


190905514

MOHAMMAD TOFIK

WEEK2 Lab2

1:

```
module fulladder(cin,x,y,sum,cout);  
    input cin,x,y;  
    output sum,cout;  
    assign sum = cin^x^y;  
    assign cout =(x&y) | (x&cin) |(y&cin);  
endmodule
```

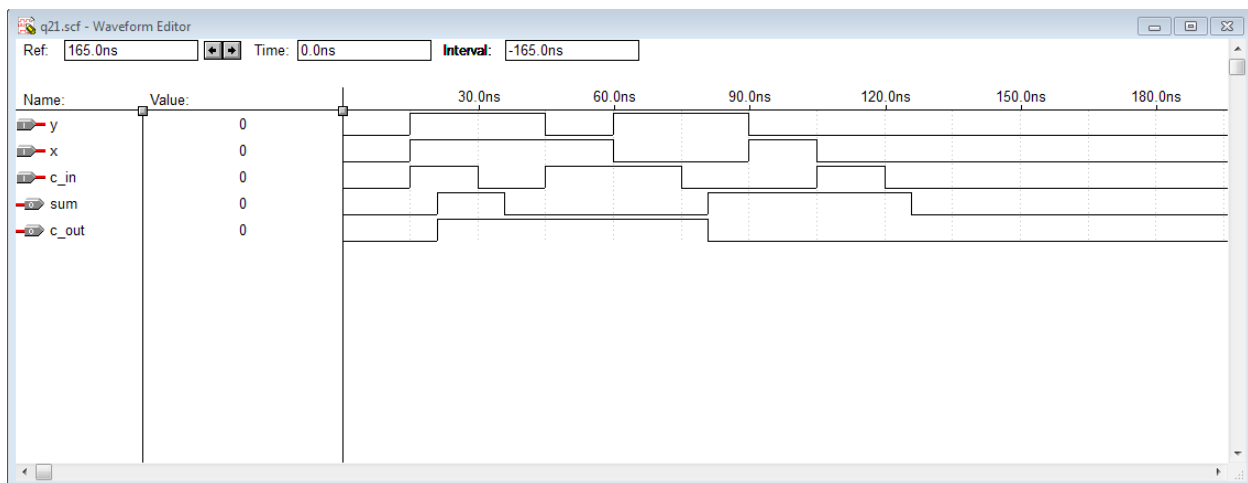

2:

```
module addsub(cin,x,y,s,cout);  
    input cin;  
    input[3:0]x,y;  
    output[3:0]s;  
    output cout;  
    wire[3:1]c;  
    fulladder stage0 (cin,x[0],y[0]^cin,s[0],c[1]);
```

```


fulladder stage1 (c[1],x[1],y[1]^cin,s[1],c[2]);
fulladder stage2 (c[2],x[2],y[2]^cin,s[2],c[3]);
fulladder stage3 (c[3],x[3],y[3]^cin,s[3],cout);
endmodule

```

```

module fulladder(cin,x,y,sum,cout);
    input cin,x,y;
    output sum,cout;
    assign sum = cin^x^y;
    assign cout =(x&y) | (x&cin) |(y&cin);
endmodule

```

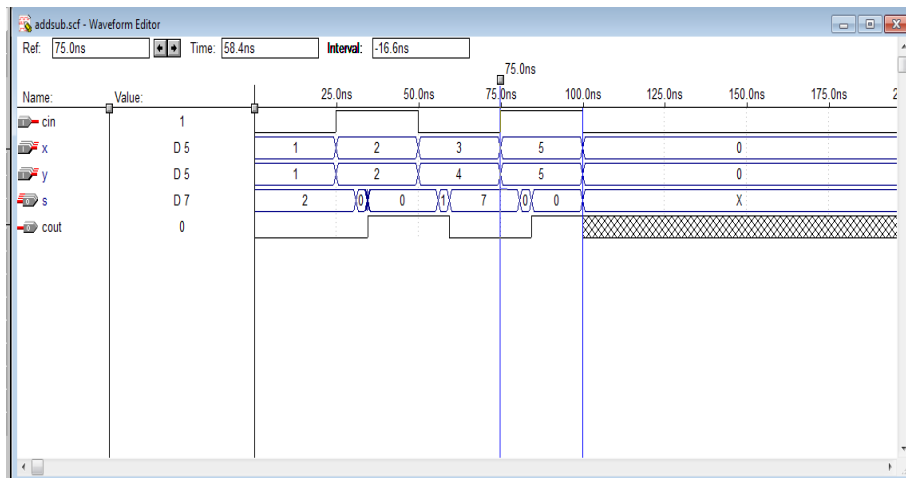

3:

```

module bcdadd(cin,a,b,sum,cout);
    input [3:0]a,b;
    input cin;
    output [3:0]sum;
    output cout;
    wire[3:0]z;

```

```

wire m;
wire[3:1]k;
wire[3:0]h;
adderm1 stage0 (cin,a,b,z,m);
assign k[1]=z[3]&z[2];
assign k[2]=z[3]&z[1];
assign k[3]=(m|k[1]|k[2]);
assign h[0]=0,h[1]=k[3],h[2]=k[3],h[3]=0;
adderm1 stage1 (cin,z,h,sum,cout);
endmodule

```

```

module adderm1(cin,x,y,s,cout);
    input cin;
    input [3:0]x,y;
    output cout;
    output [3:0]s;
    wire[3:1]c;
    fulladder stage0 (cin,x[0],y[0],s[0],c[1]);
    fulladder stage1 (c[1],x[1],y[1],s[1],c[2]);
    fulladder stage2 (c[2],x[2],y[2],s[2],c[3]);
    fulladder stage3 (c[3],x[3],y[3],s[3],cout);

endmodule

```

```

module fulladder(cin,x,y,sum,cout);
    input cin,x,y;
    output sum,cout;
    assign sum = cin^x^y;
    assign cout =(x&y) | (x&cin) |(y&cin);

```

endmodule

